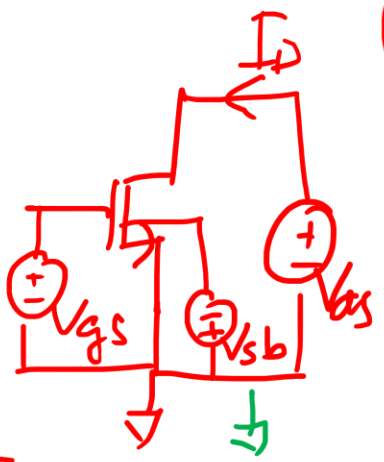


# Differential Amplifier

13 June 2025



④  $V_{gs} \Rightarrow V_t : V_{ds} > V_{gs} - V_t$   
 $I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)^2 (1 + \lambda V_{ds})$



①  $V_{gs} < V_t$  : cut off (subthreshold)

②  $V_{gs} > V_t : V_{ds} \sim 0$

$$I_D \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t) \cdot V_{ds}$$

③  $V_{gs} > V_t : V_{ds} < V_{gs} - V_t$
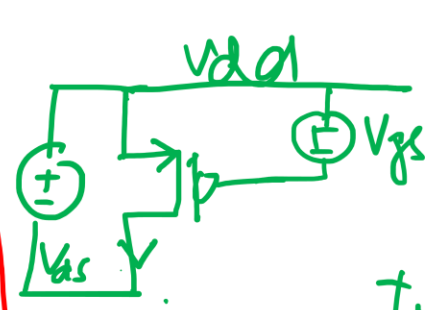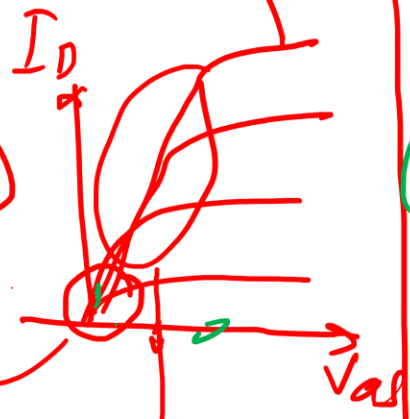
$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} [2(V_{gs} - V_t)V_{ds} - V_{ds}^2]$$



①  $V_{gs} > V_{tp}$  : cut off (st)  
 ②  $V_{gs} < V_{tp} : V_{ds} \sim 0$

$$I_{Ap} = \frac{\mu_p C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{tp})^2 (1 + \lambda V_{ds})$$

$$V_{tp} = -0.5V$$


③  $V_{gs} < V_{tp} : V_{ds} > V_{dsat}$

$$I_{Dp} = \frac{\mu_p C_{ox}}{2} \frac{W}{L} [2(V_{gs} - V_{tp})V_{ds} - V_{ds}^2]$$


④  $V_{gs} < V_{tp} : V_{ds} < V_{dsat}$

$$I_{Dp} = \frac{\mu_p C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{tp})^2 (1 + \lambda V_{ds})$$

$$\mu_n \approx (2-3) \times \mu_p$$

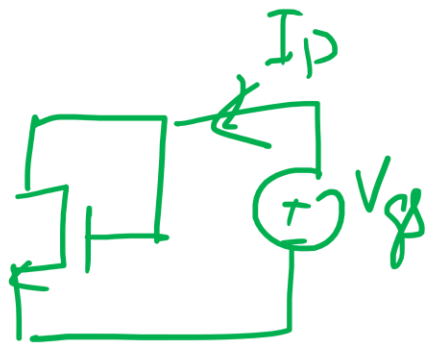


$$v_i = V_m \sin \omega t$$

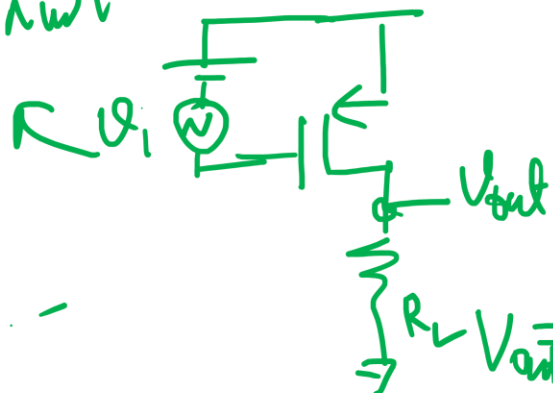

$$V_{out} = I_D \times R_L$$

$$= \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_t)^2 \times R_L$$
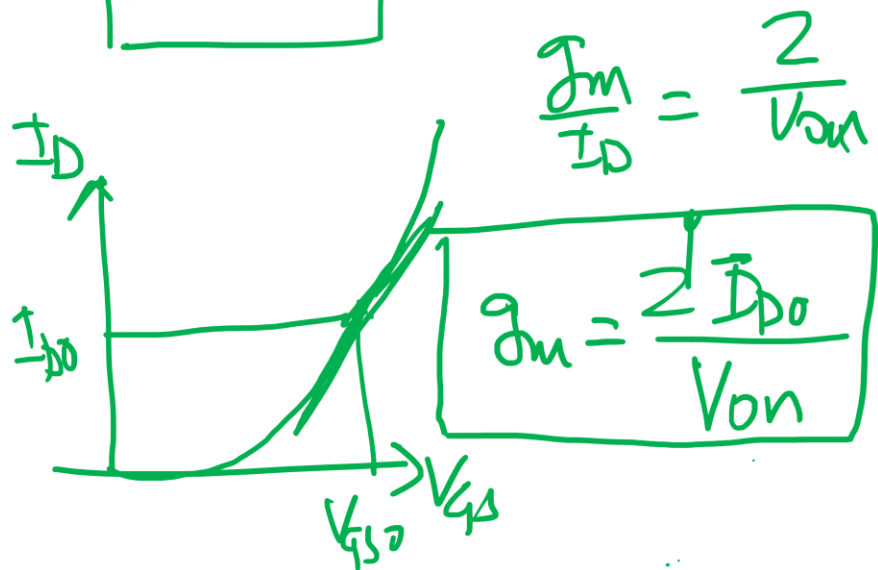
$$\rightarrow R_L V_{out} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{gs0} - V_t + V_m \sin \omega t)^2 \times R_L$$



$$\frac{g_m}{I_D} = \frac{2}{V_{gs0} - V_t}$$

$$g_m = \frac{2 I_{D0}}{V_{gs0} - V_t}$$

$$I_{D0} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{gs0} - V_t)^2$$


$$\frac{\partial I_{D0}}{\partial V_{gs}} = g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{gs0} - V_t)$$

$$V_{out} = \beta' \cdot [V_{gs0}^2 + 2 \cdot V_m \cdot V_{gs0} \cdot \sin \omega t + V_m^2 \sin^2 \omega t] R_L$$


$$= I_{D0} + \beta' \cdot 2 \cdot V_{gs0} \cdot V_m \sin \omega t + \beta' \frac{V_m^2}{2} - \beta' \frac{V_m^2 \cos 2\omega t}{2}$$

$$= \left( I_{D0} - \frac{V_m^2}{2} \beta' \right) R_L + R_L g_m V_m \sin \omega t - \beta' \frac{V_m^2}{2} \cos 2\omega t$$

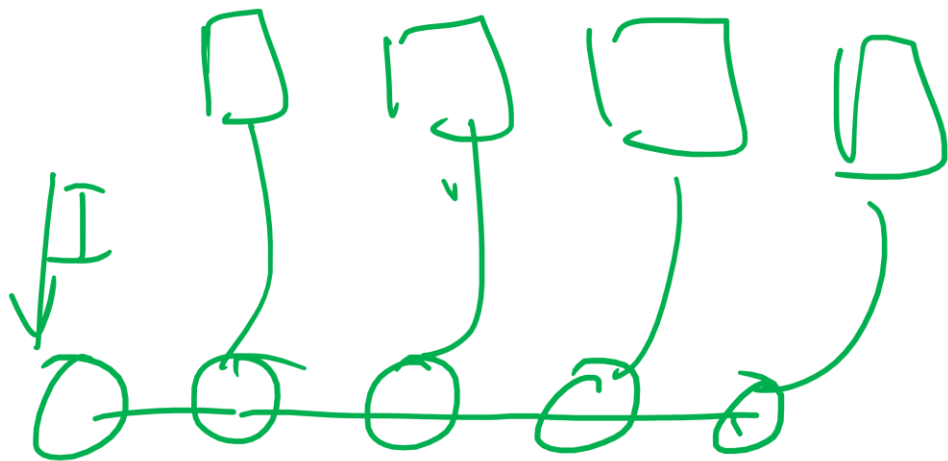
$$\underline{\underline{THD}} = \frac{\sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2}}{V_m} = \frac{V_m \beta'/2 \cdot \frac{R_L}{R}}{g_m}$$



$r_{ds} = 500k$   
 $g_m = 1e-3$

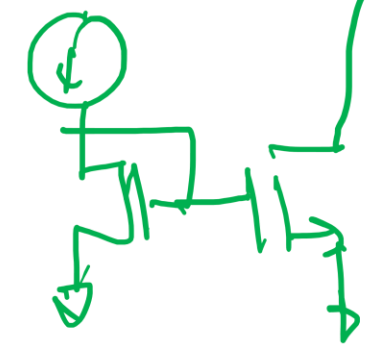

$\Delta V$   
 $\rightarrow$

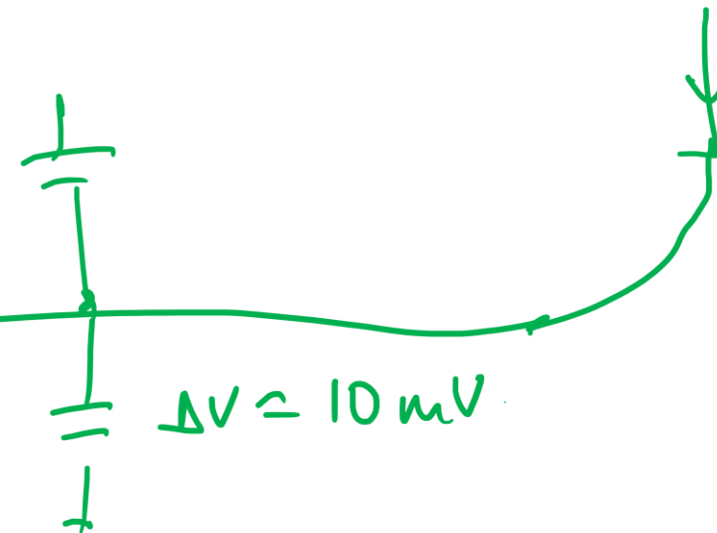



$\Delta I = 10 \mu A$   
 $= 20 nA$

$\Delta V \approx 10 mV$

$\frac{\Delta V}{500k} = \frac{10 mV}{500k}$


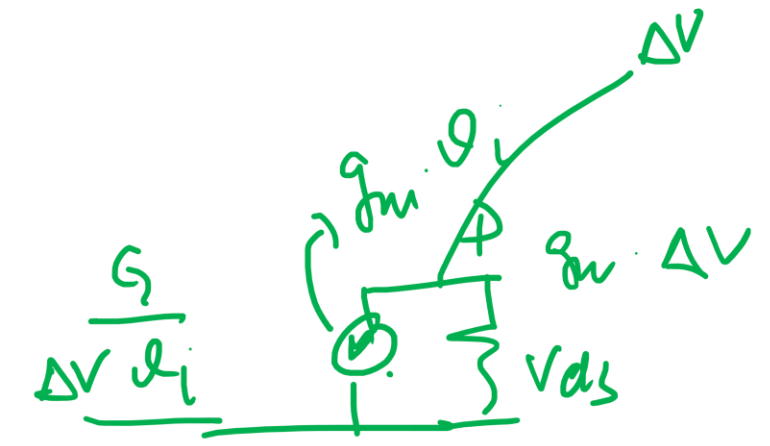
$\Delta I = 1e-3 \times 10 mV$   
 $= 10 nA$



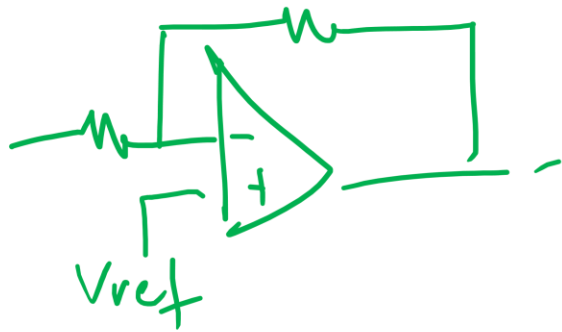

$$V_d = V_p - V_m$$

$$V_{cm} = \frac{V_p + V_m}{2}$$

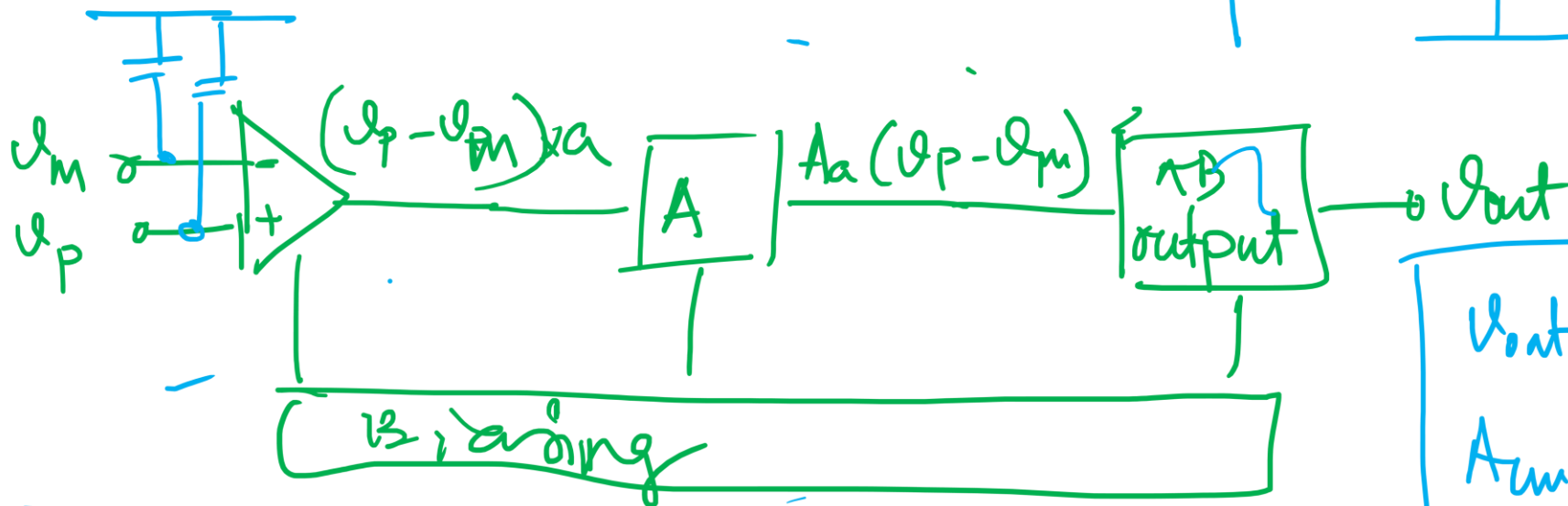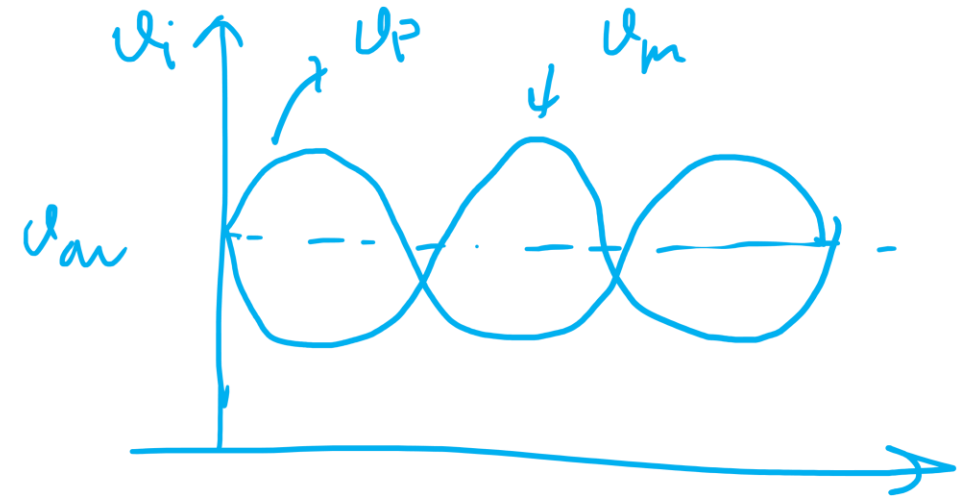

$$V_p = V_p \sin \omega t$$

$$V_m = 0$$



$$V_d = V_p \sin \omega t$$

$$V_{cm} = \frac{V_p}{2} \sin \omega t$$

$$V_{out} = A_{cm} \cdot V_{cm} + A_d \cdot V_d$$

$$A_{cm} \sim 0$$

$$A_d \rightarrow \text{high}$$

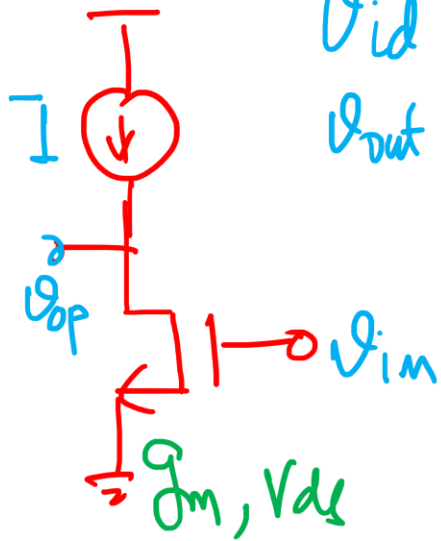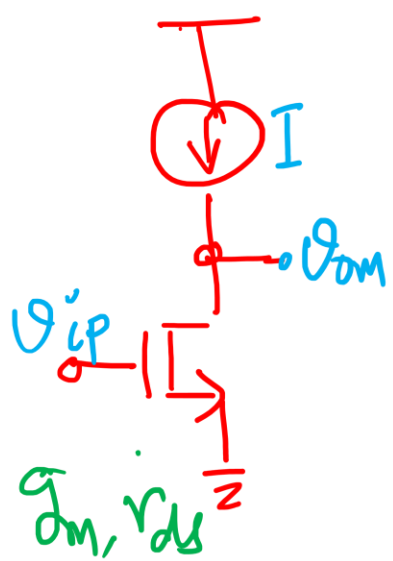

$$v_{id} = v_{ip} - v_{im}$$

$$v_{out} = v_{op} - v_{om}$$

$$A_{cm} = \frac{v_{o,cm}}{v_{i,cm}} \rightarrow \frac{v_{op} + v_{om}}{v_{ip} + v_{im}}$$


$$\frac{v_{op} + v_{om}}{2} = - \left( \frac{v_{ip} + v_{im}}{2} \right) g_m r_{ds}$$

$$\frac{v_{o,cm}}{v_{i,cm}} = - g_m r_{ds}$$


$$v_{om} = -v_{ip} \cdot g_m \cdot r_{ds}$$

$$v_{op} = -v_{im} \cdot g_m r_{ds}$$

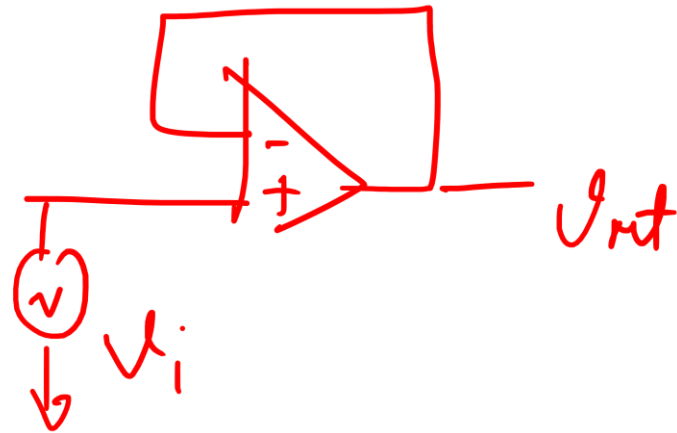
$$\underbrace{v_{op} - v_{om}}_{v_{out}} = \underbrace{g_m r_{ds}}_{A_d} (v_{ip} - v_{im})$$



# Source Follower

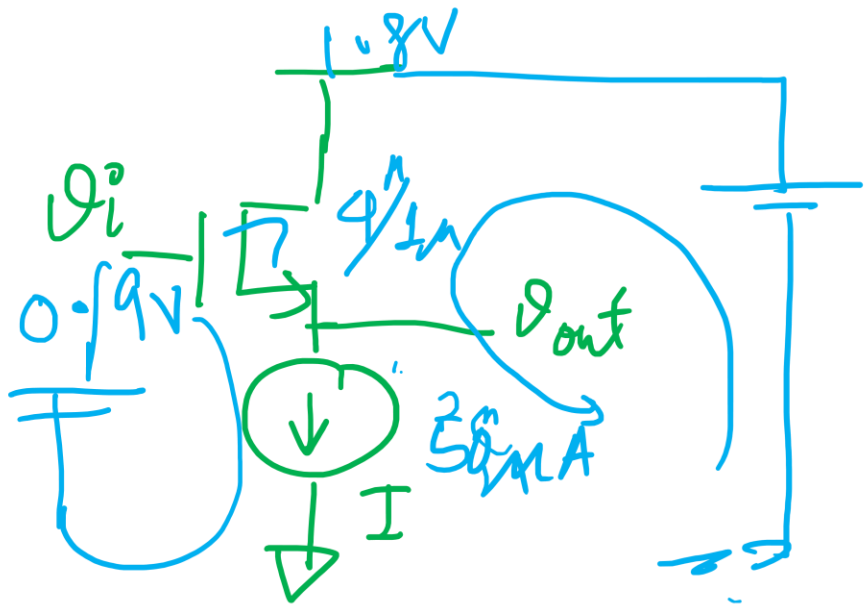

$V_g$	$V_{out}$
0.9	0.3
1.0	0.4
1.1	0.5
1.2	0.6

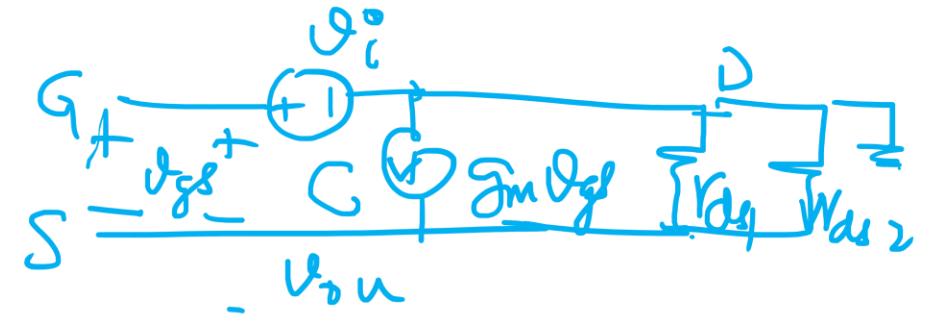


$$V_i + V_{gs} + V_{out} = 0$$

$$0.9 - V_{gs} - V_{out} = 0 \quad -V_i + \frac{V_{out}}{g_m V_{ds}} + V_{out} = 0$$

$$V_{out} = 0.9 - 0.6 = 0.3 \quad \boxed{V_o \left( 1 + \frac{1}{g_m V_{ds}} \right) = V_i}$$

$$I_D = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$
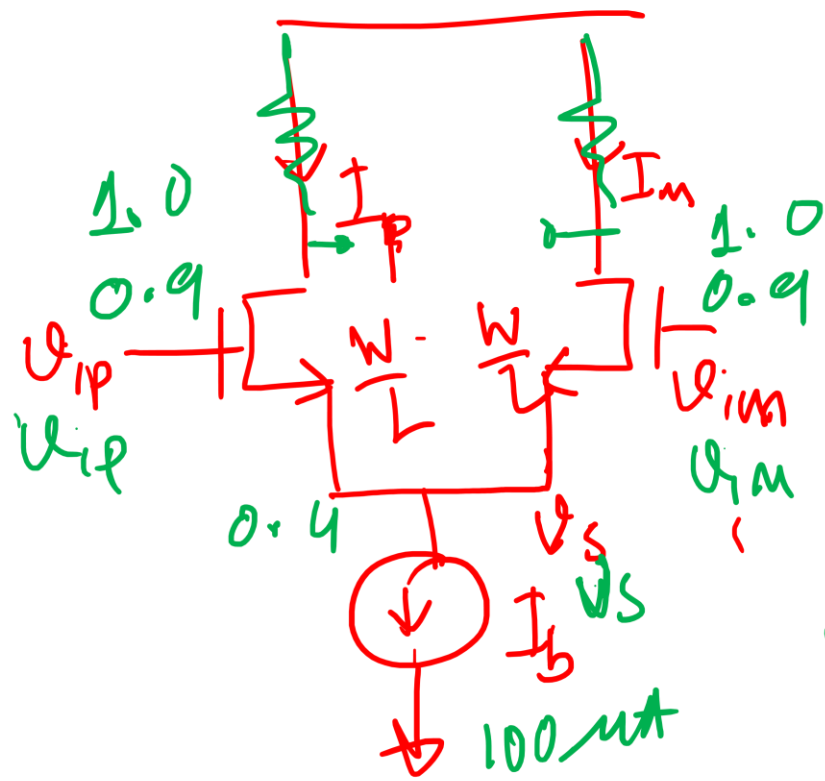
$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{2I_D}{\mu_n C_{ox} W/L}} = 0.5V + \sqrt{\frac{100 \mu A}{200 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 4}} = 0.6V$$



$$I_p = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{gs_p} - V_T)^2$$

$$I_m = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{gs_m} - V_T)^2$$

$$I_p + I_m = I_b$$


$$V_{gs_p} = V_{ip} - V_s$$

$$V_{gs_m} = V_{im} - V_s$$

$$V_{ip} = V_{im}$$
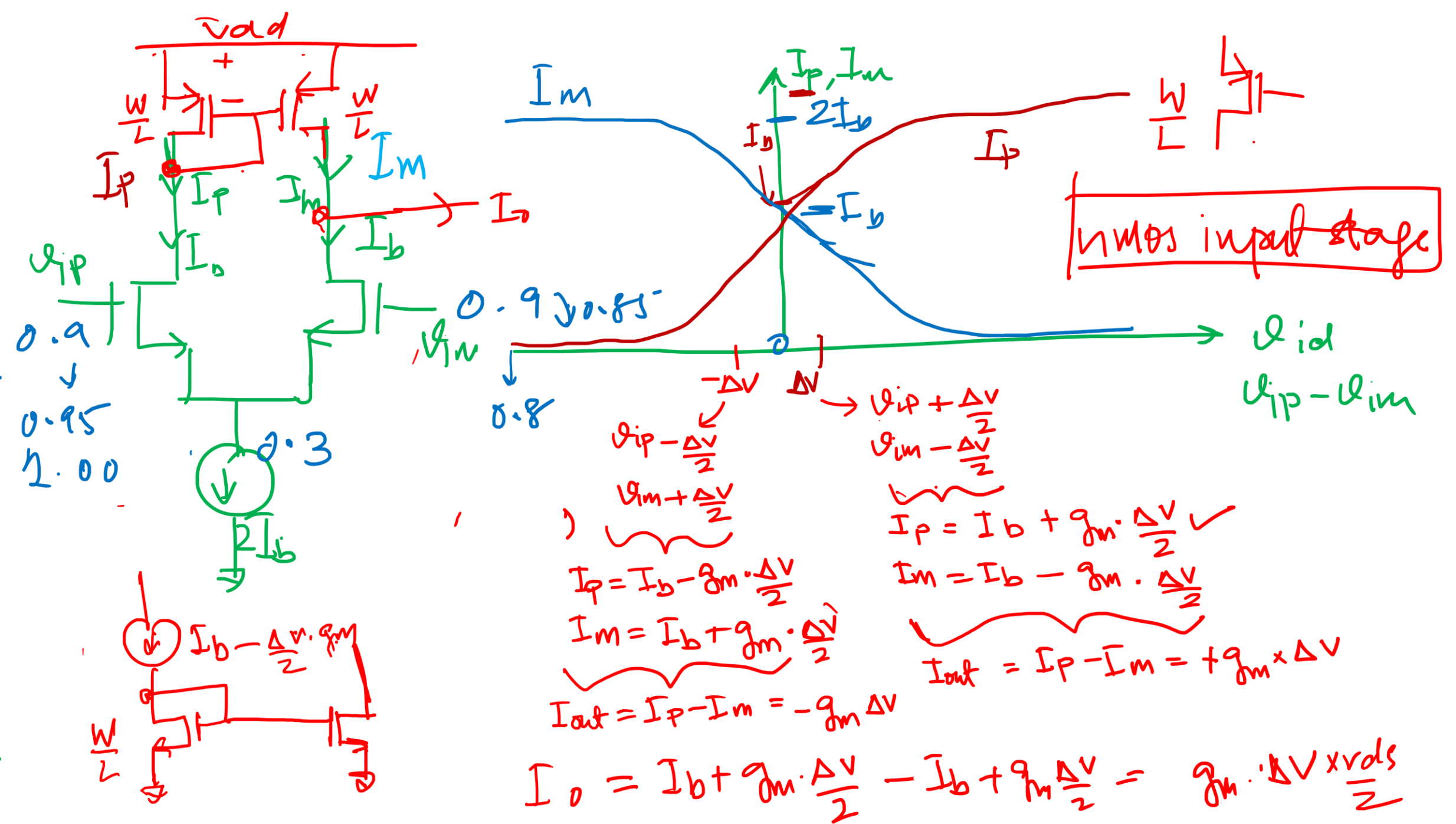
$$\Rightarrow I_p = I_m = \frac{I_b}{2}$$





pmos input

